



Fizikalni praktikum II

Poročilo

Vaja: Silicijeva dioda

Simon Bukovšek

Datum vaje: 6. december 2022
Datum oddaje poročila: 13. december 2022

1 Teoretični uvod

Fotodioda je električni element, ki izrablja vpadajočo svetlobo za tvorjenje parov elektron - vrzel. To proizvaja manjši tok in se lahko uporablja kot sončne celice. Kot je tipično za diodo, v eno smer prevaja tok, v drugo smer pa ne, vendar se pri osvetlitvi tvori tok v tisto smer, kamor ga sicer ne prevaja.

2 Pripomočki

- Fotodioda in LED dioda.
- Tokovni usmernik in nastavljen upor.
- Ampermeter, voltemeter, škatla in računalnik.

3 Meritve


Najprej smo izmerili karakteristiko $I(U)$ za neosvetljeno diodo in še pri petih različnih osvetlitvah. Nato smo merili karakteristiko, ko je bila dioda samo obremenjena pri istih osvetlitvah. Na koncu smo izmerili še moč na LED diodi.

4 Analiza podatkov

Poglejmo si $I(U)$ karakteristiko za različne osvetlitve.

Izračunajmo, kakšen upor moramo vezati na fotodiodo, da se bo trošila kar največja moč. To storimo tako, da izračunamo $\max\{UI\}$ in upor dobimo kot U_{\max}/I_{\max} . Rezultate za različne oddaljenosti podaja spodnja tabela.

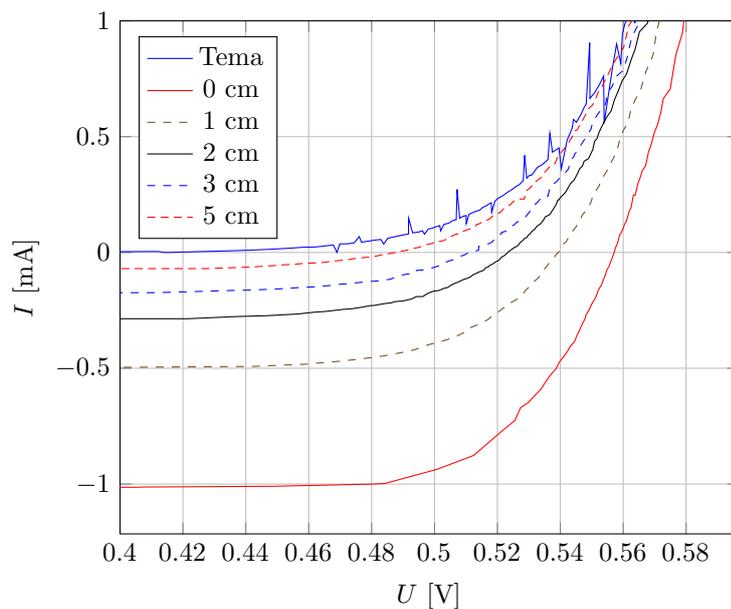Karakteristika $I(U)$ za različne osvetlitve z zunanjim napajanjem




d [cm]	P_{\max} [mW]	R [k Ω]
0	0.483	0.486
1	0.211	1.05
2	0.110	1.80
3	0.0644	2.89
5	0.0287	6.11
10	0.00784	19.3

Moč, ki se je porabljala na LED diodi, je bila

$$P_d = U_d * I_d = 1,895 \text{ V} \cdot 23,3 \text{ mA} = 44,15 \text{ mW}.$$

Tok skozi fotodiodo je bil pri največji osvetlitvi enak $I_f = 1,14 \text{ mA}$. Spektralna občutljivost pri $\lambda = 650 \text{ nm}$ je $(0,44 \pm 0,01) \text{ A/W}$. Izkoristek svetleče diode je

$$\eta = \frac{P_f}{P_d} = \frac{1,14 \text{ mA}}{(0,44 \pm 0,01) \text{ A/W} \cdot 44,15 \text{ mW}} = (5,9 \pm 0,1)\%.$$

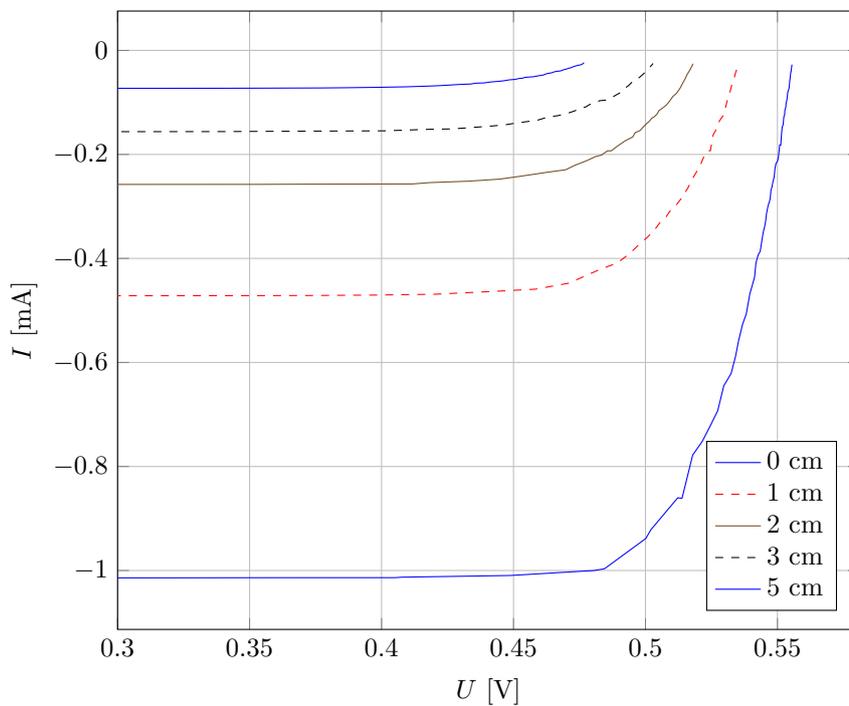Karakteristika $I(U)$ za različne osvetlitve v fotogalvanskem načinuKarakteristika $I(U)$ za različne osvetlitve